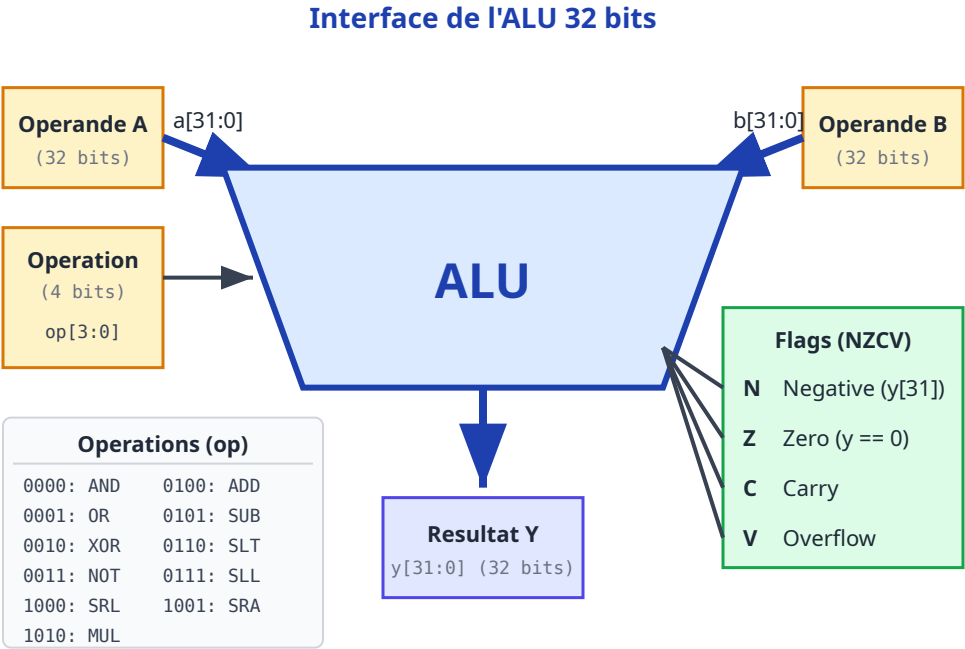


# Chapitre 02 : Arithmétique Binaire

"Les mathématiques sont le langage avec lequel Dieu a écrit l'univers." — Galilée

# Où en sommes-nous ?



*L'ALU — le cœur calculatoire du processeur*

Nous combinons les portes pour construire l'**ALU** !

## Pourquoi l'Arithmétique ?

---

Tout est calcul :

- **Afficher une image** : Calculer la couleur de chaque pixel
- **Jouer un son** : Mélanger des formes d'onde
- **Exécuter un programme** : Calculer l'adresse de la prochaine instruction
- **Traiter du texte** : Comparer des codes ASCII

### L'ALU (Arithmetic Logic Unit)

Le cœur calculatoire du CPU — effectue toutes les opérations

# Le Système Binaire

---

Base 10 (décimal) :

$$\begin{array}{ccc} 4 & 2 & 7 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 10^2 & 10^1 & 10^0 \end{array} \rightarrow 4 \times 100 + 2 \times 10 + 7 \times 1 = 427$$

Base 2 (binaire) :

Position :	3	2	1	0
Poids :	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
Valeur :	8	4	2	1

$$1011_2 = 8+0+2+1 = 11_{10}$$

## Conversion Décimal → Binaire

---

Méthode des divisions successives par 2 :

Division	Quotient	Reste
$13 \div 2$	6	1
$6 \div 2$	3	0
$3 \div 2$	1	1
$1 \div 2$	0	1

Lecture de bas en haut :  $13_{10} = 1101_2$

## Nombres dans nand2c (32 bits)

---

Type	Plage	Exemples
Non-signé	0 à 4 294 967 295	Adresses mémoire, compteurs
Signé	-2 147 483 648 à +2 147 483 647	Coordonnées, températures

### ARM

Les registres ARM R0-R15 sont aussi sur 32 bits, avec les mêmes plages de valeurs.

# Le Problème des Nombres Négatifs

---

**Question :** Comment représenter -5 avec seulement des 0 et 1 ?

**Solution naïve :** Bit de signe (0 = positif, 1 = négatif)

**Problèmes :**

- Deux zéros (+0 et -0)
- Circuits différents pour + et -

**Solution brillante**

Le Complément à 2

## Complément à 2

---

Pour obtenir  $-X$  à partir de  $X$  :

- 1 Inverser tous les bits
- 2 Ajouter 1

Exemple (4 bits) : Calculer -5

```
5 en binaire : 0101
Inversion   : 1010
Ajouter 1   : + 0001
             -----
-5          : 1011
```




## Visualisation du Complément à 2 (4 bits)

---

Binaire	Non-signé	Signé
0000	0	0
0001	1	+1
0010	2	+2
0011	3	+3
0100	4	+4
0101	5	+5
0110	6	+6
0111	7	+7

Binaire	Non-signé	Signé
1000	8	-8
1001	9	-7
1010	10	-6
1011	11	-5
1100	12	-4
1101	13	-3
1110	14	-2
1111	15	-1

## Roue du Complément à 2

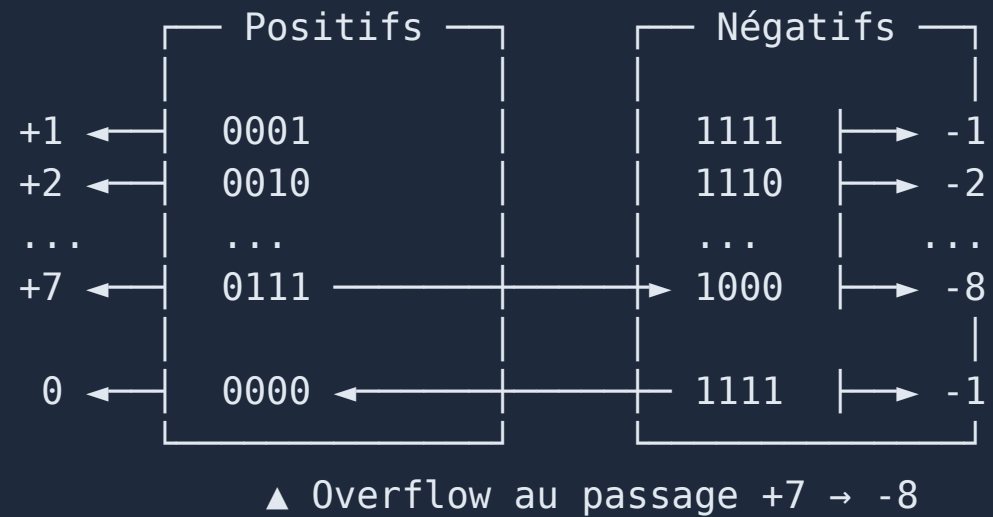

Le passage de +7 à -8 est le **point de débordement** (overflow).

## Vérification : $5 + (-5) = 0$

```
  0101   (5)
+ 1011  (-5)
-----
 10000  → Les 4 bits = 0000 ✓
```

La retenue est ignorée (on travaille sur 4 bits).

### Magie du complément à 2

L'addition fonctionne identiquement pour les positifs et négatifs !

## Avantages du Complément à 2

---

1. **Un seul zéro** : 0000 uniquement
2. **Addition universelle** : Même circuit pour +/-
3. **Soustraction = Addition** :  $A - B = A + \text{NOT}(B) + 1$

### VHDL

Le type `signed` en VHDL utilise automatiquement le complément à 2.

# L'Addition Binaire

---

Règles de base (1 bit) :

A	B	Somme	Retenue
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Comme l'addition décimale, mais en base 2 !

## Exemple : $5 + 3 = 8$

---

```
Retenues :   1 1 1
                  
  5      :   0 1 0 1
+ 3      : + 0 0 1 1
                  
  8      :   1 0 0 0
```


Colonne par colonne, de droite à gauche.

## Le Demi-Additionneur (Half Adder)

**Entrées :** a, b (1 bit chacun)

**Sorties :** sum (somme), carry (retenue)

a	b	sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

*Schéma du Half Adder*

## Half Adder = XOR + AND

---

Observation clé :

- **sum** = XOR(a, b) — différent = 1
- **carry** = AND(a, b) — les deux à 1

### VHDL

```
sum  <= a xor b;  
carry <= a and b;
```



## L'Additionneur Complet (Full Adder)

---

**Problème :** Half Adder ne peut pas recevoir de retenue !

**Full Adder :**

- 3 entrées : a, b, cin
- 2 sorties : sum, cout



*Schéma du Full Adder*

## Table de vérité du Full Adder

---

a	b	cin	sum	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

## Construction du Full Adder

---

2 Half Adders + 1 OR


```
sum  = a XOR b XOR cin  
cout = (a AND b) OR ((a XOR b) AND cin)
```

### Astuce de construction

Premier HA additionne a et b, second HA ajoute cin au résultat.

## Additionneur 32 bits (Ripple Carry)

---

 

*32 Full Adders en cascade*

La retenue "ondule" (ripple) à travers tous les additionneurs.

## Délai de propagation

---

### Limitation du Ripple Carry

Le délai total =  $32 \times$  délai d'un Full Adder

### Solutions avancées :

- Carry Lookahead Adder (CLA)
- Carry Select Adder

### ARM


Les processeurs ARM modernes utilisent des additionneurs optimisés avec carry lookahead.

# L'ALU : Le Cœur du CPU

L'ALU effectue TOUTES les opérations arithmétiques et logiques.

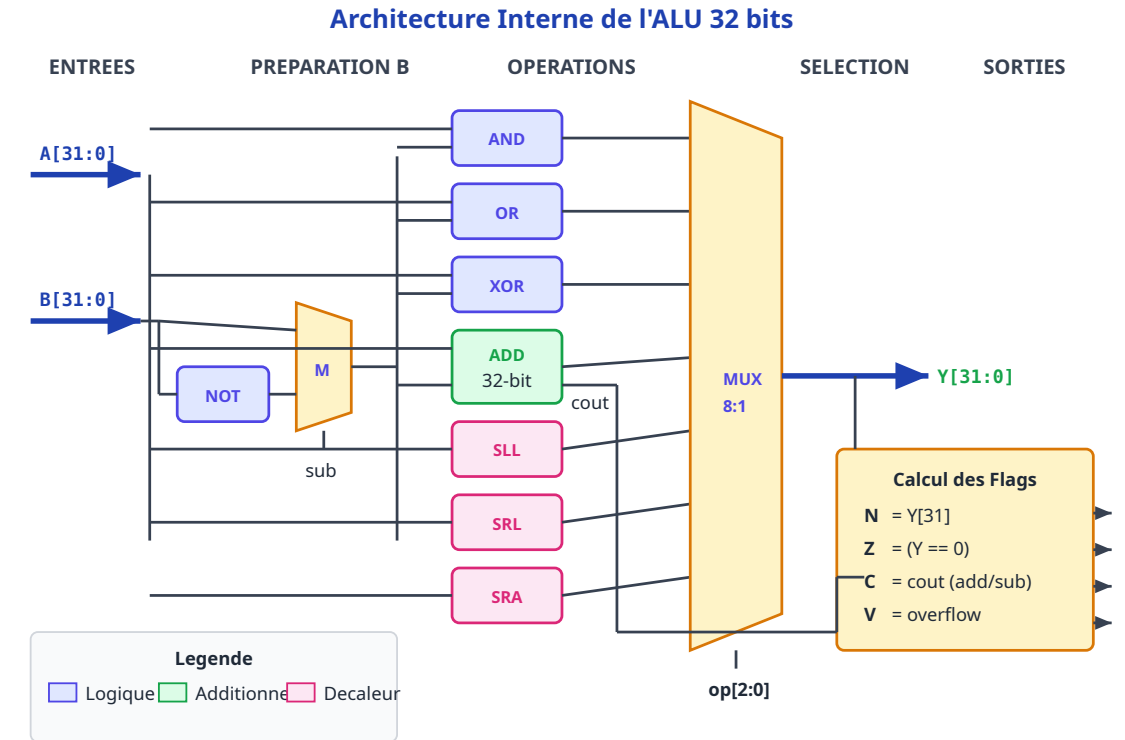
## Interface :

- Entrées :  $a[31:0]$ ,  $b[31:0]$ ,  $op[3:0]$
- Sorties :  $y[31:0]$ , N, Z, C, V



*Vue interne de l'ALU*

## Principe de l'ALU

 

Calculer TOUS les résultats, puis Mux pour choisir.

## Opérations de l'ALU

---

op	Nom	Opération	Usage
0000	AND	$a \& b$	Masquage bits
0001	EOR	$a \wedge b$	Comparaison
0010	SUB	$a - b$	Soustraction
0011	ADD	$a + b$	Addition
0100	ORR	$a   b$	Combinaison
0101	MOV	$b$	Copie
0110	MVN	$\sim b$	Inversion



## La Soustraction via Complément à 2

---

$$A - B = A + (-B) = A + \text{NOT}(B) + 1$$

Implémentation :

- 1 Inverser les bits de B (NOT)
- 2 Additionner avec cin = 1

### Réutilisation

Même additionneur pour ADD et SUB !

## Les Drapeaux (Flags)

Flag	Nom	Signification	Calcul
N	Negative	Résultat négatif	bit 31
Z	Zero	Résultat = 0	NOR de tous les bits
C	Carry	Dépassement non-signé	Retenue de l'additionneur
V	Overflow	Dépassement signé	Logique spéciale

### ARM

Ces flags sont stockés dans le registre CPSR en ARM.

## Calcul du Flag V (Overflow)

---

Overflow se produit si :

- Deux positifs → résultat négatif
- Deux négatifs → résultat positif

Formule :

$$V = (a[31] == b[31]) \text{ AND } (a[31] != y[31])$$

Pour la soustraction (où b est inversé) :

$$V = (a[31] != b[31]) \text{ AND } (a[31] != y[31])$$

## Exemple : Détection d'overflow

---

100 + 50 = 150 (sur 8 bits signés)

```
  01100100  (+100)
+ 00110010  (+50)
-----
  10010110  = -106 en signé !
```

### Overflow détecté

V = 1 car deux positifs donnent un négatif

## Drapeaux et Branchements

---

Instruction	Condition	Test	Usage
B.EQ	Equal	$Z = 1$	Égalité
B.NE	Not Equal	$Z = 0$	Différence
B.LT	Less Than	$N \neq V$	Moins que (signé)
B.GE	Greater/Equal	$N = V$	Plus ou égal (signé)
B.LO	Lower	$C = 0$	Moins que (non-signé)
B.HS	Higher/Same	$C = 1$	Plus ou égal (non-signé)

## Exemple : CMP et Branchement

---

```
CMP R0, R1      ; Calcule R0 - R1, met à jour flags  
B.EQ egaux      ; Si Z=1, sauter à 'egaux'  
B.LT plus_petit ; Si N≠V, sauter à 'plus_petit'
```

Si R0 = 5, R1 = 5 :

- $R0 - R1 = 0$
- $Z = 1 \rightarrow \text{B.EQ pris}$

Si R0 = 3, R1 = 5 :

- $R0 - R1 = -2$
- $N = 1, V = 0, N \neq V \rightarrow \text{B.LT pris}$

## Exemple Tracé : ADD avec Flags

---

Calculons `ADD R2, R0, R1` avec  $R0 = 5$ ,  $R1 = 3$  :

**1 Entrées**

$a = 0000...0101$ ,  $b = 0000...0011$

**2 Addition**

$y = 0000...1000$  (8)

**3 Flags**

$N=0$ ,  $Z=0$ ,  $C=0$ ,  $V=0$

## Exemple Tracé : SUB avec Overflow

---


Calculons SUB avec a = -100, b = 50 (8 bits) :

```
  10011100  (-100)
- 00110010  (50)   → + 11001101 + 1 = 11001110
-----
  01101010  = +106 ?!
```

**Overflow !** V = 1 car négatif - positif = positif impossible.



## Architecture de l'ALU — Vue Détaillée

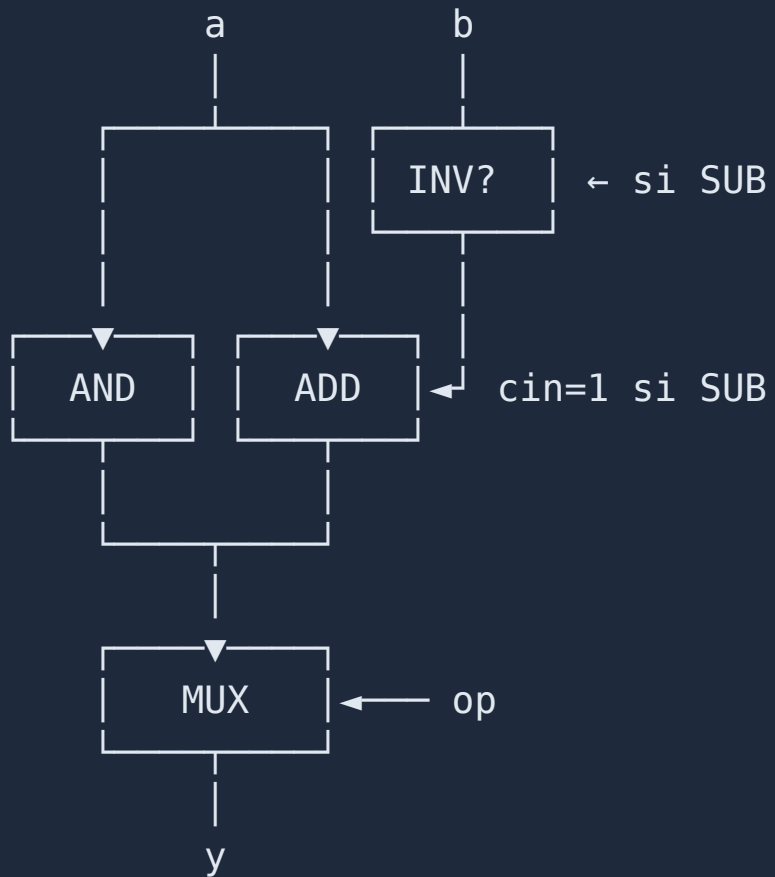

## Questions de Réflexion

---

1. Pourquoi le complément à 2 est-il préféré au signe+magnitude ?
2. Que se passe-t-il si on additionne -1 et +1 en complément à 2 ?
3. Comment l'ALU sait-elle si une opération est signée ou non-signée ?
4. Pourquoi le flag C est-il utile pour les comparaisons non-signées ?
5. Comment faire une multiplication avec l'ALU ?

## Du Half Adder à l'ALU

CHAPITRE 1



NAND



XOR, AND, OR →  
Mux, DMux

CHAPITRE 2



Half Adder



Full Adder → Add32 → ALU



Flags (N,Z,C,V)

## Ce qu'il faut retenir

---

1. XOR + AND = Half Adder
2. 2 Half Adders + OR = Full Adder
3. 32 Full Adders = Additionneur 32-bits
4. Complément à 2 = Soustraction avec le même additionneur
5. Les Flags (N, Z, C, V) permettent les décisions
6. L'ALU calcule tout, le Mux sélectionne

# Questions ?

 **Référence** : Livre Seed, Chapitre 02 - Arithmétique

 **Exercices** : TD et TP disponibles

**Prochain chapitre** : Mémoire (DFF, Registres, RAM)