

TD Chapitre 03 : Logique Séquentielle

Objectifs

- Comprendre le rôle de l'horloge
- Maîtriser le comportement de la DFF
- Concevoir des registres avec rétroaction
- Comprendre l'adressage de la RAM

Durée estimée : 1h30

Exercice 1 : Comprendre l'Horloge

Objectif : Distinguer combinatoire et séquentiel

1.1 Classification


Classez ces circuits en **combinatoire** ou **séquentiel** :

Circuit	Type
Porte AND	?
Additionneur	?
Registre	?
Multiplexeur	?
RAM	?
ALU	?

► **Solution**

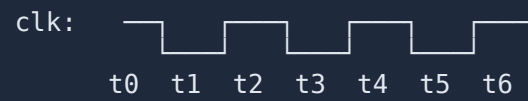1.2 Front montant

Sur ce chronogramme, à quels instants (t_1 , t_2 , t_3 , t_4) y a-t-il un front montant ?



► Solution

Exercice 2 : Comportement de la DFF

Objectif : Appliquer la règle $q(t) = d(t-1)$

2.1 Chronogramme

Complétez la sortie q pour cette DFF :

```
clk:  ┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐
      │   ││   ││   ││   ││   ││   ││   │
d:    -[0]-[1]-[1]-[0]-[1]-[0]-
      t0  t1  t2  t3  t4  t5
q:    -[?]-[?]-[?]-[?]-[?]-[?]-
      t0  t1  t2  t3  t4  t5
```

Supposons $q(t_0) = 0$ (valeur initiale).

► **Solution**

2.2 Question conceptuelle

Pourquoi la DFF est-elle appelée "l'atome de la mémoire" ?

► **Solution**

Exercice 3 : Registre 1-bit

Objectif : Comprendre la rétroaction

3.1 Schéma

Dessinez le schéma d'un registre 1-bit utilisant :


- 1 Mux 2-vers-1
- 1 DFF

Indice : La sortie du DFF revient vers le Mux.

► **Solution**

3.2 Chronogramme du registre

Complétez la sortie **q** pour ce registre 1-bit :

```
clk:    
in:   -[1]-[1]-[0]-[1]-[0]-  
load: -[1]-[0]-[0]-[1]-[0]-  
  
q:    -[?]-[?]-[?]-[?]-[?]-  
      t0  t1  t2  t3  t4
```

Supposons $q(t_0) = 0$.

► **Solution**

Exercice 4 : Compteur de Programme (PC)

Objectif : Gérer les priorités

4.1 Table de priorité

Le PC a 4 modes : reset, load, inc, hold. Complétez :

reset	load	inc	Action
1	x	x	?
0	1	x	?
0	0	1	?
0	0	0	?

► **Solution**

4.2 Simulation du PC

Simulez le PC avec ces signaux. PC initial = 5.

Cycle	reset	load	inc	in	PC après
0	0	0	1	-	?
1	0	0	1	-	?
2	0	1	0	10	?
3	0	0	1	-	?
4	1	0	0	-	?

► Solution

Exercice 5 : Adressage RAM

Objectif : Comprendre l'adressage

5.1 RAM8 : Décodage d'adresse

Une RAM8 a 8 mots. L'adresse est sur 3 bits [2:0].

address	Registre sélectionné
000	?
011	?
101	?
111	?

► **Solution**

5.2 RAM64 : Adresse hiérarchique

Une RAM64 est construite avec 8 RAM8.

L'adresse est sur 6 bits [5:0].

Décomposez ces adresses :

address	RAM8	Mot dans RAM8
000101	?	?
011010	?	?
101111	?	?

► Solution

Exercice 6 : Conception de registre

Objectif : Appliquer les concepts

6.1 Registre avec enable

Concevez un registre 1-bit avec deux signaux :

- **enable** : Si 0, la sortie est toujours 0
- **load** : Comme avant

Dessinez le schéma.

► **Solution**

6.2 Question conceptuelle

Pourquoi dit-on que les registres sont "plus rapides" que la RAM ?

► **Solution**

Exercice 7 : Défi - Registre à décalage

Objectif : Étendre le concept

Un **shift register** décale les bits d'une position à chaque cycle.

Exemple sur 4 bits avec entrée série **sin** :

```
Cycle 0: [0][0][0][0], sin=1  
Cycle 1: [1][0][0][0], sin=0  
Cycle 2: [0][1][0][0], sin=1  
Cycle 3: [1][0][1][0], sin=1
```

Comment construire un tel registre avec des DFF ?

► **Solution**

Récapitulatif

Compétences validées

Après ce TD, vous devez savoir :

- [] Distinguer combinatoire et séquentiel
- [] Appliquer la règle DFF : $q(t) = d(t-1)$
- [] Concevoir un registre avec rétroaction
- [] Simuler le comportement du PC
- [] Décomposer une adresse RAM hiérarchique

Prochaine étape

➡ TP Chapitre 03 : Implémenter BitReg, Register, PC et RAM

📖 Référence : Livre Seed, Chapitre 03 - Mémoire