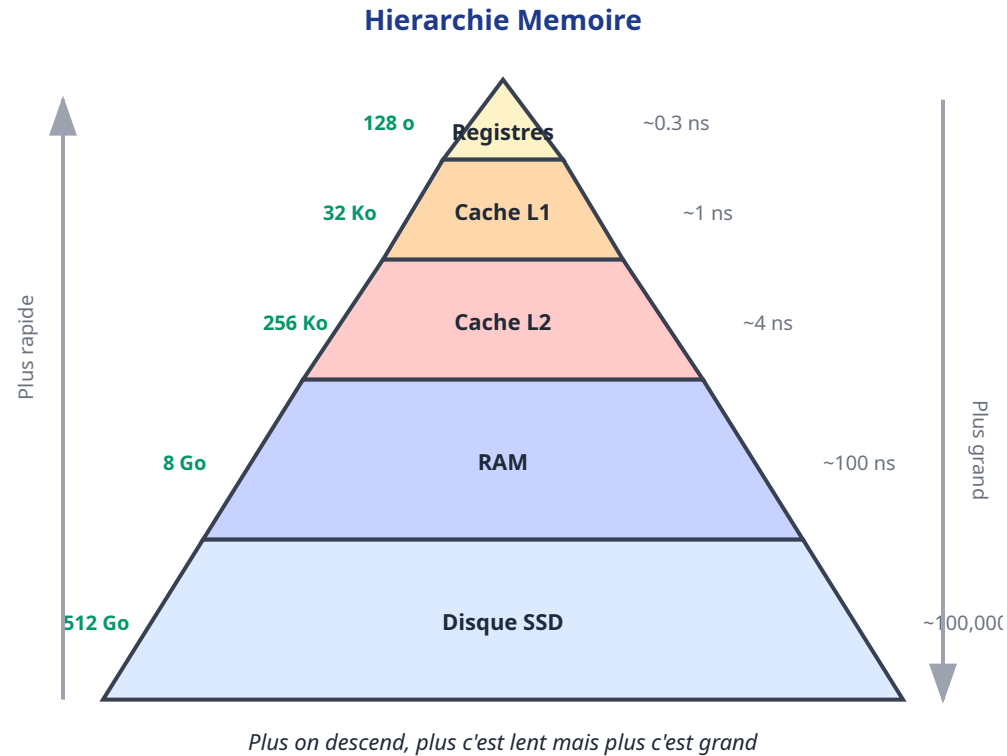


Chapitre 03 : Logique Séquentielle et Mémoire

"Le temps est ce qui empêche tout d'arriver en même temps." — John Wheeler

Où en sommes-nous ?



La mémoire — niveau 3 de notre stack

Nous apprenons à **mémoriser** !

Le Problème de l'État

```
x = x + 1;
```

Pour exécuter cette instruction :

- 1 Lire
la valeur actuelle de `x`
- 2 Calculer
`x + 1` avec l'ALU
- 3 Écrire
le résultat dans `x`

Sans mémoire, pas de "valeur actuelle" !

Combinatoire vs Séquentiel


Circuits Combinatoires	Circuits Séquentiels
Sortie = $f(\text{entrées})$	Sortie = $f(\text{entrées}, \text{état})$
Pas de mémoire	A de la mémoire
Pas d'horloge	Synchronisé par horloge
Ex: AND, OR, ALU	Ex: Registres, RAM, CPU

Différence fondamentale

Les circuits séquentiels ont une **notion de temps**

Le Problème : Quand Capturer ?

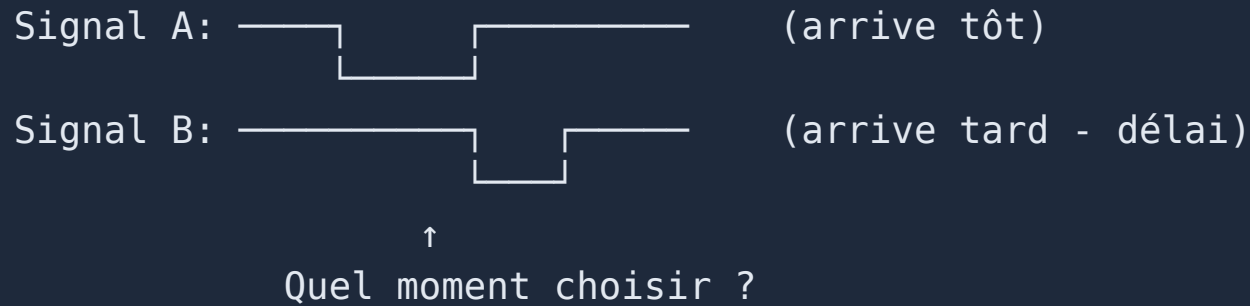Sans horloge, comment savoir QUAND lire les entrées ?



Le problème :

- Les signaux ont des délais différents
- Certains bits sont "prêts" avant d'autres
- Capturer trop tôt = valeur incorrecte !

Chaos garanti

Sans synchronisation, le circuit capture des valeurs incohérentes

La Solution : Un Chef d'Orchestre

L'horloge = un signal qui dit "MAINTENANT !" à tout le circuit

Comme un **chef d'orchestre** qui bat la mesure :

- Tous les musiciens jouent au même moment
- Pas de cacophonie

Comme un **feu de signalisation** :

- Tout le monde attend le feu vert
- Puis tout le monde avance ensemble

Principe fondamental

L'horloge donne un **rythme commun** à tous les composants du circuit

L'Horloge (Clock)

Signal périodique qui oscille entre 0 et 1 :



Vocabulaire :

- **Front montant** : passage 0→1 (moment de capture)
- **Période** : durée d'un cycle complet
- **Fréquence** : cycles par seconde (Hz)




ARM

Un ARM Cortex-M4 à 168 MHz = 168 millions de "MAINTENANT !" par seconde

D'où Vient l'Horloge ?

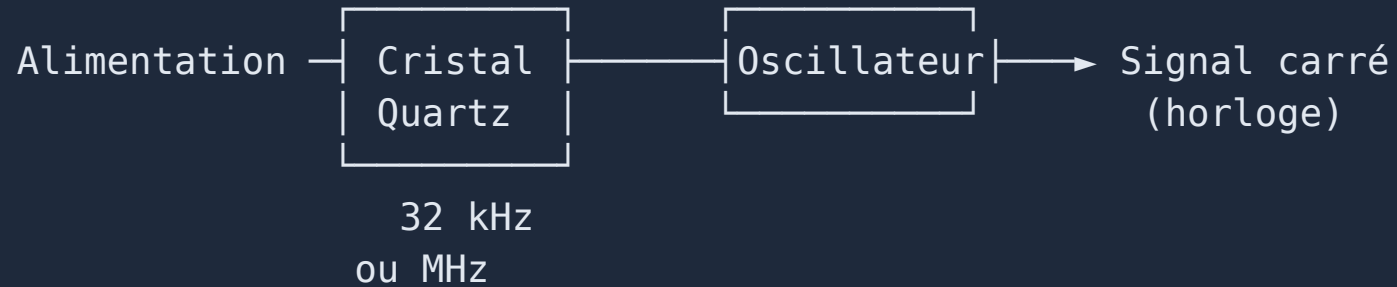Un cristal de quartz vibre à fréquence fixe quand on lui applique une tension :



Pourquoi le quartz ?

- Vibration TRÈS stable (~10 ppm)
- Peu coûteux et robuste
- Même principe que les montres !

Le battement de cœur

Le cristal est le "cœur" de l'ordinateur — sans lui, rien ne fonctionne

Horloge et Mémoire : Le Lien Fondamental

SANS horloge :

entrée → sortie

- Sortie change dès que l'entrée change
- Impossible de "figer" une valeur
- = Circuit **combinatoire**

AVEC horloge :

entrée → [attend] → sortie
 ↑
 front
 montant

- Sortie change SEULEMENT au front montant
- Entre deux fronts = valeur STABLE
- = Circuit **séquentiel** (mémoire !)

Révélation


L'horloge transforme un simple fil en **mémoire**

Comment Construire une Mémoire ?

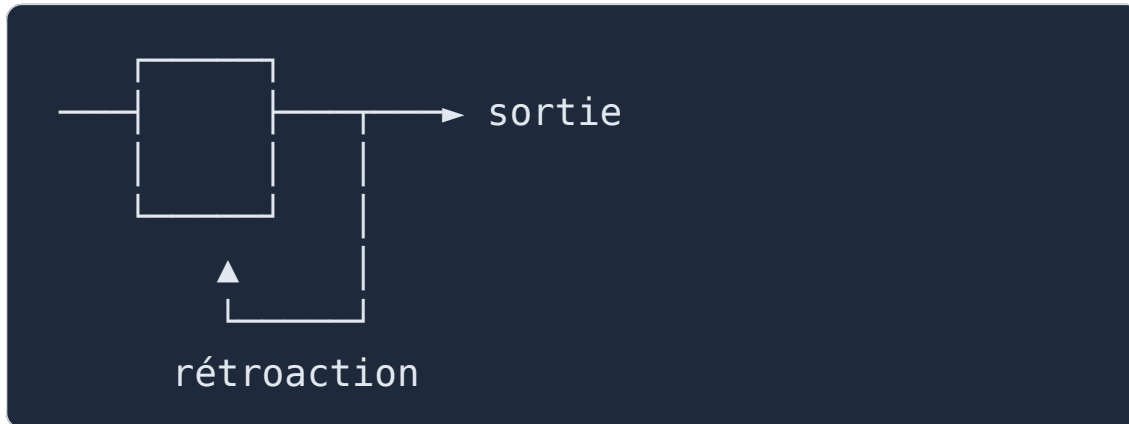Problème : Comment créer un circuit qui "retient" une valeur ?

L'idée clé : la rétroaction

Si la sortie d'une porte revient à son entrée, le circuit peut "se souvenir" de son état.



Progression pédagogique

Pour comprendre en détail, voir les animations :

1. **SR Latch** — verrou de base
2. **Gated D Latch** — avec Enable
3. **DFF** — déclenché par front

La Bascule D (DFF)

DFF = Data Flip-Flop = notre **brique de base** pour la mémoire



Symbole de la DFF

Règle fondamentale :


$$q(t) = d(t-1)$$

La sortie = l'entrée **au front montant précédent**

Abstraction

On utilise le DFF comme "atome" sans détailler son intérieur (voir animations pour les curieux)

Comportement de la DFF

clk: 


d: —[A]—[B]—[C]—[D]—

q: —[?]—[A]—[B]—[C]—

Décalage temporel

La sortie est "en retard" d'un cycle — c'est la mémoire !

Diagramme d'États de la DFF

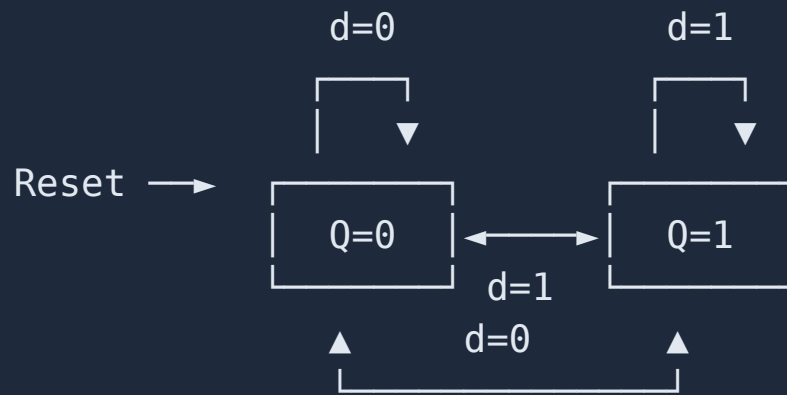

La DFF a exactement 2 états : $Q=0$ ou $Q=1$

Le Problème : Garder une Valeur

La DFF mémorise UN cycle, puis prend la nouvelle valeur.


On veut :

- Si `load = 1` : stocker la nouvelle valeur
- Si `load = 0` : **conserver** l'ancienne

Besoin


Un signal de contrôle pour décider quand écrire

La Solution : Rétroaction

 

- Si load=0 : Mux choisit sortie DFF (conservation)
- Si load=1 : Mux choisit in (nouvelle valeur)

Registre 1-bit

 

Structure du registre 1-bit

```
entity BitReg is
  port(
    d      : in bit;
    load   : in bit;
    q      : out bit
  );
end entity;
```

Cette boucle transforme un délai en **mémoire permanente** !


VHDL : Registre avec Load

VHDL

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if load = '1' then
            q <= d;
            -- sinon q garde sa valeur
        end if;
    end if;
end process;
```

Registre 32-bits

32 registres 1-bit en parallèle :

 

Tous les bits sont capturés **simultanément** sur le front montant.


Banc de Registres : Pourquoi 2 Ports Lecture ?

Considérons une instruction ALU :

```
ADD R2, R0, R1 ; R2 = R0 + R1
```

Besoin en UN cycle :

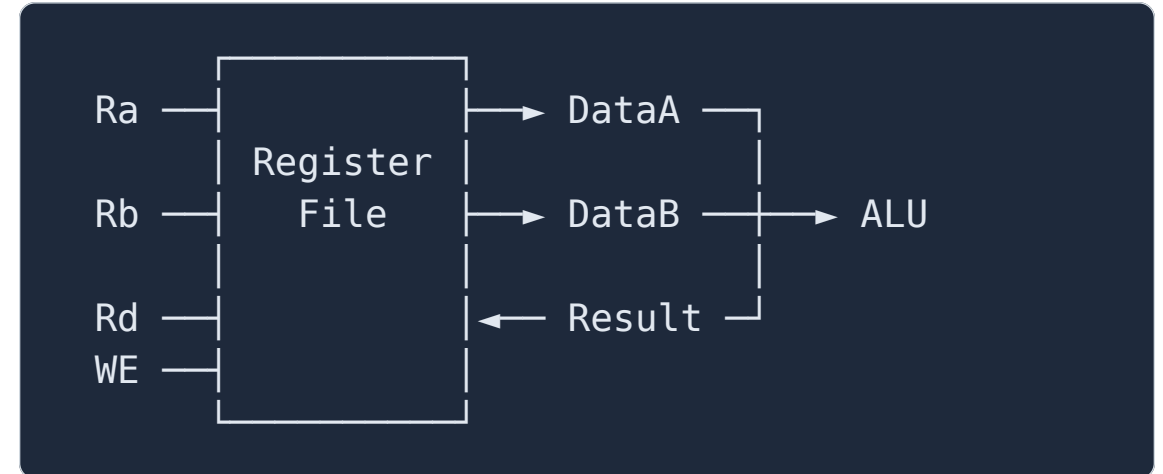1. Lire R0 (premier opérande)
2. Lire R1 (deuxième opérande)
3. Calculer $R0 + R1$
4. Écrire le résultat dans R2



2 lectures simultanées

Pour faire $A \text{ op } B$ en un cycle, il faut lire A ET B en même temps !

Registres du CPU nand2c

	Alias	Rôle
R0-R12	-	Registres généraux
R13	SP	Stack Pointer
R14	LR	Link Register (retour fonction)
R15	PC	Program Counter

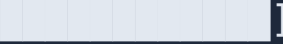
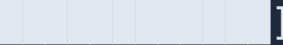
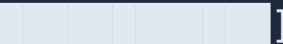

ARM

Même organisation que ARM ! L'ABI est compatible.

La RAM : Une Bibliothèque Numérique

Analogie : La RAM est comme une bibliothèque

Bibliothèque		RAM
Numéro étagère	=	Adresse
Livre	=	Donnée (32 bits)
Ranger un livre	=	Écriture (load=1)
Consulter	=	Lecture (load=0)


Adresse 0 → []
Adresse 1 → []
Adresse 2 → []
...
Adresse N → []

Random Access = Accès Direct

On peut accéder à N'IMPORTE quelle adresse directement, sans parcourir les autres

La RAM (Random Access Memory)

RAM = Tableau de registres adressables

 

Interface de la RAM

Fonctionnement de la RAM


Lecture (load = 0) :

- `address` sélectionne une cellule
- `out` = contenu de cette cellule
- Lecture instantanée (combinatoire)

Écriture (load = 1) :

- `address` sélectionne une cellule
- `in` est écrit dans cette cellule
- Écriture sur front montant

Architecture RAM8

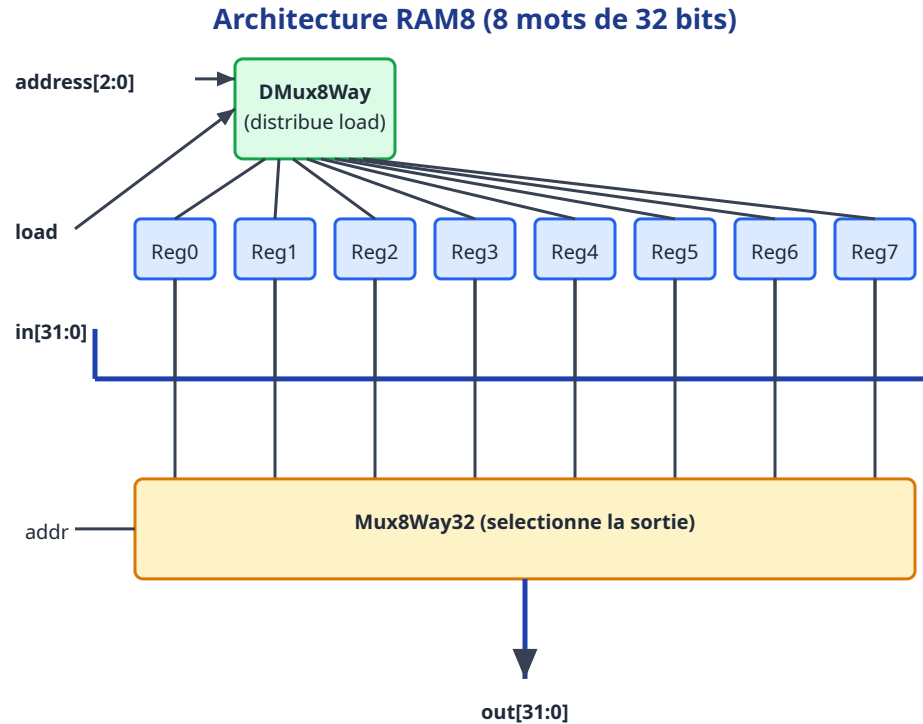


8 registres avec décodage d'adresse

Composants :

- **DMux8Way** : Route le signal load
- **8 Registres** : Stockent les données
- **Mux8Way** : Sélectionne la sortie

Décodage d'Adresse RAM8

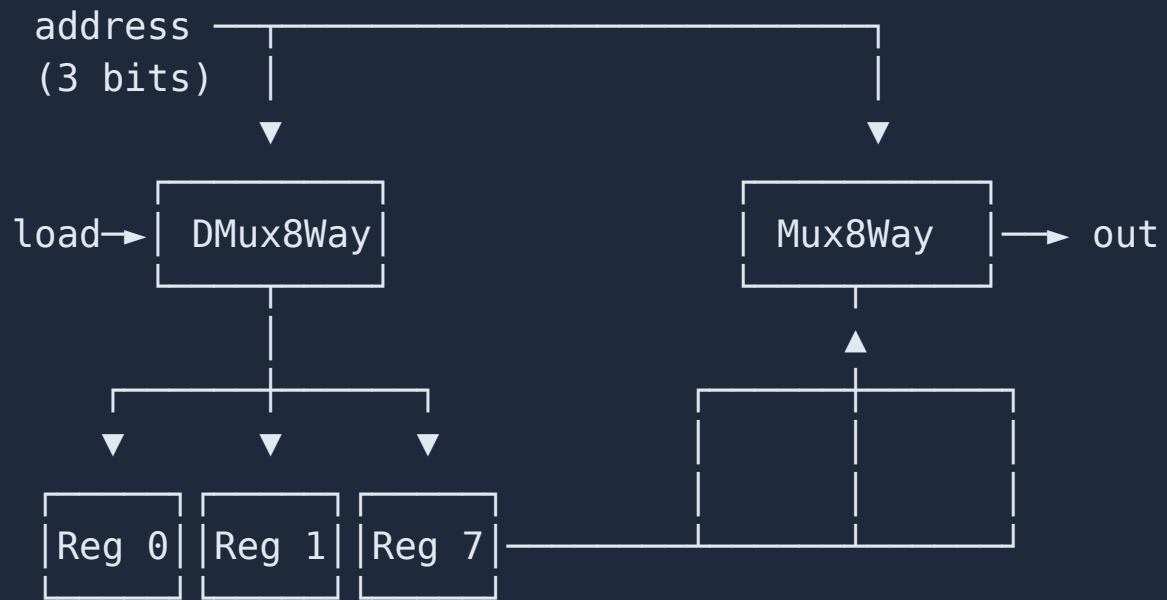

Construction Hiérarchique

$\text{RAM64} = 8 \times \text{RAM8}$

```
address[5:0] = [5:3] + [2:0]
               |      |
           Quelle RAM8 Quel mot dans RAM8
```

Pattern récursif

$\text{RAM512} = 8 \times \text{RAM64}$, $\text{RAM4K} = 8 \times \text{RAM512}$, etc.

Le Compteur de Programme (PC)

Le PC = le "doigt" qui suit le programme

Adresse	Instruction
0	MOV R0, #5
1	MOV R1, #3 ← PC = 1
2	ADD R2, R0, R1
3	...

Le PC pointe vers l'instruction **en cours** (ou la suivante selon l'architecture).

Question clé :

Comment le PC sait-il quelle sera la prochaine instruction ?

- Normalement : PC + 1 (séquentiel)
- Parfois : sauter ailleurs (branchement)
- Au démarrage : commencer à 0 (reset)

Modes du PC (par priorité)

Priorité	Mode	Action	Usage
1	reset	$PC \leftarrow 0$	Démarrage du CPU
2	load	$PC \leftarrow in$	Branchement (B, BL)
3	inc	$PC \leftarrow PC + 1$	Exécution séquentielle
4	hold	$PC \leftarrow PC$	Attente (stall)

Priorité importante !

Si reset=1, on ignore tout le reste. Si load=1, on ignore inc. Etc.

Exemple : Suivons le PC !

Addr	Instruction	; PC après exécution
0	MOV R0, #10	; PC = 1 (inc)
1	MOV R1, #0	; PC = 2 (inc)
2	CMP R0, #0	; PC = 3 (inc)
3	B.EQ fin	; PC = 6 (load!) ou 4 (inc)
4	ADD R1, R1, R0	; PC = 5 (inc)
5	B boucle	; PC = 2 (load!)
6	fin: ...	

Exécution séquentielle :


PC = 0 → 1 → 2 → 3 (inc, inc, inc)

Branchement :

PC = 3 → 6 si condition vraie (load)

PC = 5 → 2 toujours (load)

Diagramme d'États du PC

 

Implémentation du PC

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '1' then
      pc <= (others => '0');
    elsif load = '1' then
      pc <= target;
    elsif inc = '1' then
      pc <= pc + 1;
    -- else hold
  end if;
end if;
end process;
```


Cycle d'Exécution du CPU

À chaque cycle d'horloge :

- 1 Fetch**
Lire l'instruction à l'adresse PC
- 2 Decode**
Comprendre l'instruction
- 3 Execute**
Faire le calcul (ALU)
- 4 Update PC**
Incrémenter ou sauter

Le Compromis Fondamental : Vitesse vs Taille

Problème : On ne peut pas tout avoir !

 

Pourquoi ?

- Mémoire rapide = transistors complexes = cher
- Mémoire grande = transistors simples = lent

Solution : Utiliser PLUSIEURS niveaux !

Le Principe de Localité

Observation clé : Les programmes n'accèdent pas à la mémoire au hasard

Localité temporelle :

Si on accède à une donnée, on y accèdera probablement **bientôt** à nouveau.

```
for (i = 0; i < 1000; i++) {  
    sum += i; // 'sum' accédé 1000 fois !  
}
```

Localité spatiale :


Si on accède à une adresse, on accèdera probablement aux adresses **voisines**.

```
for (i = 0; i < 100; i++) {  
    sum += tab[i]; // tab[0], tab[1], tab[2]...  
}
```

Idée du cache

Garder les données récentes/voisines dans une mémoire rapide

Hiérarchie Mémoire

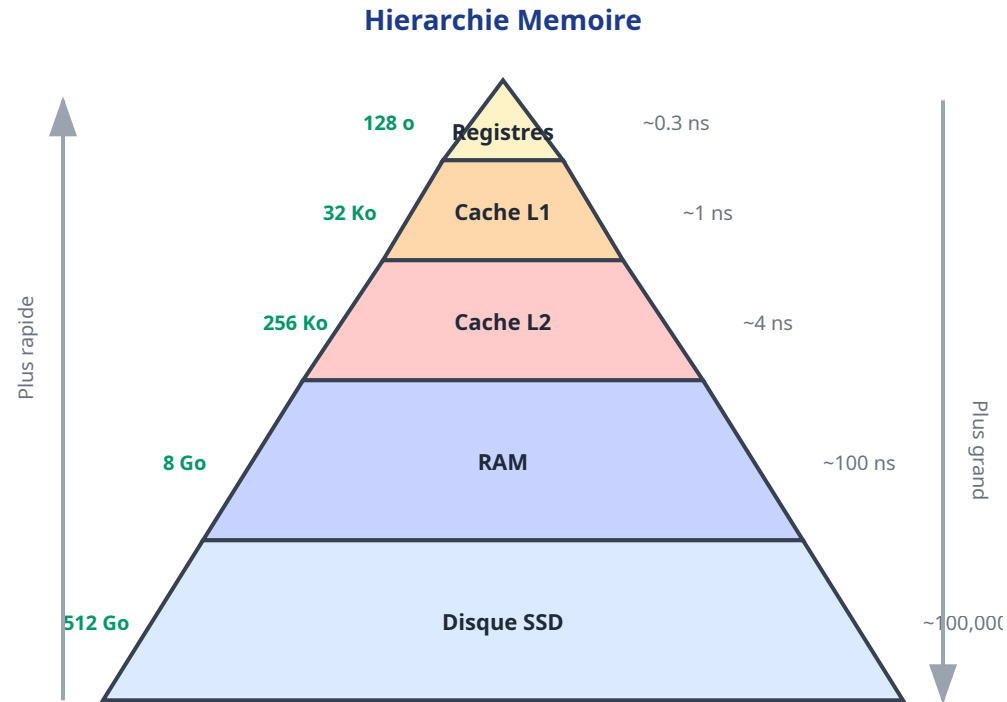

Plus on descend, plus c'est lent mais plus c'est grand

Plus rapide en haut, plus grand en bas


Comparaison des Niveaux

Niveau	Capacité	Latence	Technologie
Registres	16 × 32 bits	0 cycle	Flip-flops
Cache L1	~32 KB	1-3 cycles	SRAM
Cache L2	~256 KB	10-20 cycles	SRAM
RAM	~8 GB	100-300 cycles	DRAM
SSD	~1 TB	10K+ cycles	Flash

Illusion de performance


Grâce à la localité, le CPU "voit" souvent une mémoire rapide (cache hit ~95%)

Timing Détaillé : Écriture Register

 

La nouvelle valeur apparaît après le front montant suivant.

Vue d'Ensemble : Du Bit au Système

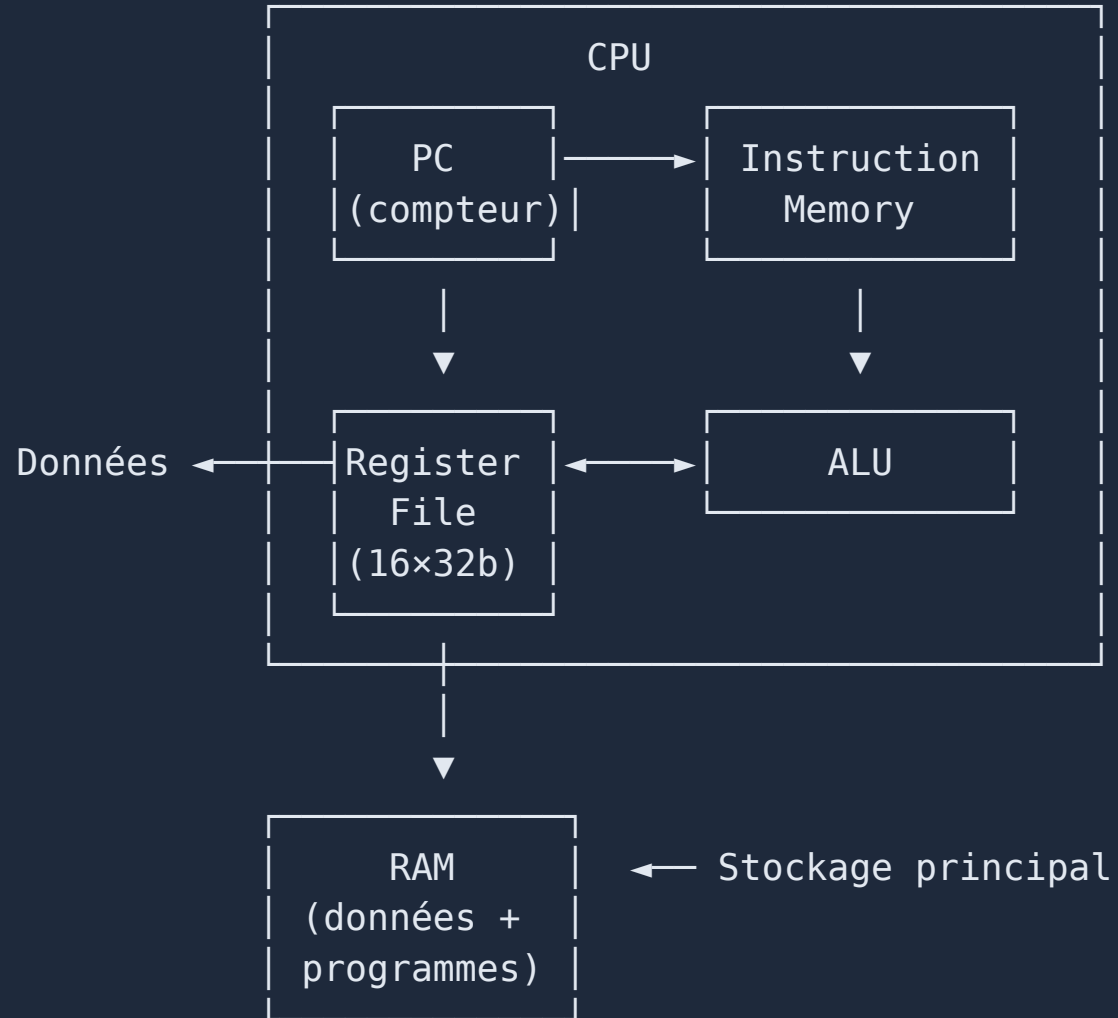

Questions de Réflexion

1. Pourquoi utilise-t-on le front montant plutôt que le niveau haut ?
2. Que se passe-t-il si on lit et écrit la même adresse RAM simultanément ?
3. Combien de DFF faut-il pour une RAM de 1 KB (256 mots de 32 bits) ?
4. Pourquoi le PC a-t-il une priorité sur ses modes ?
5. Comment le CPU sait-il quand la RAM a terminé une lecture ?

Ce qu'il faut retenir

1. **L'horloge synchronise** : Front montant = capture
2. **DFF = atome** : $q(t) = d(t-1)$
3. **Rétroaction = persistance** : Mux + DFF
4. **RAM = tableau** : DMux + Registres + Mux
5. **PC = guide** : reset > load > inc > hold
6. **Hiérarchie** : Registres > Cache > RAM > Disque

Questions ?

 **Référence** : Livre Seed, Chapitre 03 - Mémoire

 **Exercices** : TD et TP disponibles

Prochain chapitre : Architecture Machine (ISA)