

Le Langage HDL

Hardware Description Language

"Décrire un circuit comme on écrit du code."

Qu'est-ce que le HDL ?

HDL = Hardware Description Language

Un langage pour décrire des circuits :

- Structure (composants, connexions)
- Comportement (logique combinatoire)
- Timing (logique séquentielle)

nand2c HDL

Un sous-ensemble simplifié de VHDL, suffisant pour construire un CPU complet.

Structure d'un Fichier HDL

```
entity ComponentName is  
    port(...);  
end entity;
```

← Déclaration
(interface)

```
architecture rtl of ComponentName is  
    -- déclarations  
begin  
    -- assignations  
end architecture;
```

← Implémentation
(corps)

Exemple Complet Annoté

```
entity And is                                -- 1
  port(                                       -- 2
    a : in bit;                             -- 3
    b : in bit;                             -- 4
    y : out bit                             -- 5
  );                                         -- 6
end entity;                                 -- 7

architecture rtl of And is                  -- 8
  component Nand                            -- 9
    port(a, b : in bit; y : out bit);      -- 10
  end component;                           -- 11
  signal n : bit;                          -- 12
begin                                       -- 13
  u1: Nand port map (a=>a, b=>b, y=>n);      -- 14
  u2: Nand port map (a=>n, b=>n, y=>y);      -- 15
end architecture;                         -- 16
```

Ligne 1 : `entity And is`

```
entity And is
```

Signification :

- `entity` : mot-clé qui déclare un composant
- `And` : nom du composant (identifiant)
- `is` : début de la définition

Pourquoi ?

- Définit l'**interface publique** du composant
- Le nom doit correspondre au nom du fichier
- Permet à d'autres composants de l'utiliser

Convention

Nom de fichier = `And.hdl` pour l'entité `And`

Lignes 2-6 : `port (...)`

```
port(  
  a : in bit;  
  b : in bit;  
  y : out bit  
);
```

Chaque ligne déclare un port :

- **Nom** : `a` , `b` , `y` (identifiant unique)
- **Direction** : `in` (entrée) ou `out` (sortie)
- **Type** : `bit` (un fil) ou `bits(N downto 0)` (bus)

Point-virgule

Sépare les ports, mais **pas** après le dernier !

Ligne 7 : `end entity;`

```
end entity;
```

Signification :

- Ferme le bloc `entity`
- Termine la déclaration d'interface

Pourquoi obligatoire ?

- Délimite clairement la fin de l'interface
- Syntaxe VHDL héritée
- Permet au parseur de vérifier la structure

À ce stade

On a défini QUOI fait le composant (3 ports), mais pas COMMENT.

Ligne 8 : architecture rtl of And is

```
architecture rtl of And is
```

Signification :

- `architecture` : bloc d'implémentation
- `rtl` : nom de l'architecture
- `of And` : associée à l'entité `And`
- `is` : début des déclarations

Pourquoi `rtl` ?

- RTL = Register Transfer Level
- Convention pour la logique synthétisable
- Une entité peut avoir plusieurs architectures

Lignes 9-11 : Déclaration de Composant

```
component Nand  
  port(a, b : in bit; y : out bit);  
end component;
```

Pourquoi déclarer les composants ?

1. **Vérification** : le compilateur connaît l'interface
2. **Documentation** : on voit les dépendances
3. **Typage** : erreurs détectées à la compilation

Syntaxe compacte

a, b : in bit déclare deux ports du même type.

Ligne 12 : `signal n : bit;`


```
signal n : bit;
```

Signification :

- `signal` : fil interne
- `n` : nom du signal
- `bit` : type (1 fil)

Pourquoi un signal ?

- Connecte la sortie de `u1` à l'entrée de `u2`
- N'apparaît pas dans l'interface (interne)
- Permet des calculs intermédiaires

 

Ligne 13 : `begin`

```
begin
```

Sépare deux zones distinctes :

Avant <code>begin</code>	Après <code>begin</code>
Déclarations	Assignations
<code>component</code> , <code>signal</code>	Instanciations, <code><=</code>
Statique	Concurrent

Erreur fréquente

Mettre une instanciation avant `begin` = erreur de syntaxe !

Ligne 14 : Instanciation `u1`

```
u1: Nand port map (a=>a, b=>b, y=>n);
```

Décomposition :

Élément	Signification
<code>u1</code>	Label unique (obligatoire)
<code>Nand</code>	Composant à instancier
<code>port map</code>	Mot-clé de connexion
<code>a=>a</code>	Port <code>a</code> de Nand ← signal <code>a</code>
<code>y=>n</code>	Port <code>y</code> de Nand → signal <code>n</code>

Le Port Map en Détail

```
port map (a => a, b => b, y => n)
  |      |
  |      └─ Signal local (côté droit)
  └─ Port du composant (côté gauche)
```

Règle d'or

```
port_composant => signal_local
```

"La broche X reçoit/envoie le signal Y"

Analogie : Brancher une prise (port) sur une multiprise (signal).

Ligne 15 : Instanciation u2

```
u2: Nand port map (a=>n, b=>n, y=>y);
```

Ce qui se passe :

1. Le signal `n` (sortie de `u1`) entre dans `a` ET `b` de `u2`
2. La sortie `y` de `u2` va vers le port `y` de l'entité
3. C'est un `NOT(n)` car `NAND(n,n) = NOT(n)`

Résultat

```
And = NAND(NAND(a,b), NAND(a,b)) = NOT(NAND(a,b))
```

Ligne 16 : `end architecture;`

```
end architecture;
```

- Ferme le bloc `architecture`
- Termine l'implémentation
- Le composant est complet et utilisable

Récapitulatif

`entity` = QUOI (interface)

`architecture` = COMMENT (implémentation)

Vision Globale du Fichier

```
— INTERFACE —  
entity And is  
  port(a, b : in bit; y : out bit);  
end entity;
```

```
— IMPLÉMENTATION —  
architecture rtl of And is  
  — DÉCLARATIONS —  
  component Nand ... end component;  
  signal n : bit;  
  
begin  
  — CONNEXIONS —  
  u1: Nand port map (...);  
  u2: Nand port map (...);  
  
end architecture;
```


L'Entité : L'Interface

```
entity And is
  port(
    a : in bit;      -- Entrée 1
    b : in bit;      -- Entrée 2
    y : out bit       -- Sortie
  );
end entity;
```

Entité = Boîte noire

Définit les entrées/sorties sans révéler l'implémentation.

Les Types de Ports

Type	Description	Exemple
<code>bit</code>	Un seul fil (0 ou 1)	<code>a : in bit</code>
<code>bits(N downto 0)</code>	Bus de N+1 fils	<code>data : in bits(31 downto 0)</code>
<code>bits(0 to N)</code>	Bus inversé	<code>addr : out bits(0 to 7)</code>

Direction :

- `in` = entrée
- `out` = sortie

Convention

Toujours `downto` pour MSB à gauche.

L'Architecture : Le Corps

```
architecture rtl of And is
    component Nand
        port(a, b : in bit; y : out bit);
    end component;

    signal n : bit; -- Signal interne
begin
    u1: Nand port map (a => a, b => b, y => n);
    u2: Nand port map (a => n, b => n, y => y);
end architecture;
```

Anatomie de l'Architecture

```
architecture rtl of ComponentName is
```

```
    component ...  
    signal ...
```

Zone déclarative
(avant begin)

```
begin
```

```
    u1: Comp port map (...);  
    signal <= expression;
```

Zone des
assignations
(après begin)

```
end architecture;
```

Déclaration de Composants

```
component Nand
  port(
    a : in bit;
    b : in bit;
    y : out bit
  );
end component;
```

Obligatoire

Chaque composant utilisé doit être déclaré avant `begin` .

Déclaration de Signaux

```
signal temp : bit;           -- 1 bit
signal data : bits(7 downto 0); -- 8 bits
signal addr : bits(31 downto 0); -- 32 bits
```

Signal

Un fil interne qui connecte des composants ou stocke un résultat intermédiaire.

Instanciation de Composants

```
label: ComponentName port map (  
    port1 => signal1,  
    port2 => signal2,  
    port3 => signal3  
);
```

Règles :

- Label obligatoire et unique
- Tous les ports mappés
- => pour l'association

Exemple :

```
u_add: FullAdder port map (  
    a => x,  
    b => y,  
    cin => c_in,  
    sum => s,  
    cout => c_out  
);
```

Port Map : L'Ordre Compte !

```
-- CORRECT : broche => signal  
u1: Nand port map (a => my_a, b => my_b, y => result);  
  
-- FAUX : signal => broche (inversé)  
u1: Nand port map (my_a => a, my_b => b, result => y);
```

Mnémotechnique

broche => signal = "où ça va" => "d'où ça vient"

Les Littéraux

Type	Syntaxe	Exemples
Bit unique	'0' , '1'	reset <= '0';
Binaire	b"..."	b"1010" , b"0000_1111"
Hexadécimal	x"..."	x"FF" , x"DEAD_BEEF"
Entier	nombre	42 , 0x2A , 0b101

Lisibilité

Utilisez `_` comme séparateur : `b"1111_0000"`

Assignment Concurrente

```
-- Assignment simple
y <= a and b;

-- Opérations logiques
result <= (a and b) or (c and d);

-- Sélection de bits
low_byte <= data(7 downto 0);
high_bit <= data(31);
```

Règle fondamentale

Un signal ne peut avoir qu'UN SEUL driver (une seule assignation).

Les Opérateurs Logiques

Opérateur	Fonction	Exemple
and	ET logique	<code>y <= a and b;</code>
or	OU logique	<code>y <= a or b;</code>
xor	OU exclusif	<code>y <= a xor b;</code>
not	Négation	<code>y <= not a;</code>
nand	NON-ET	<code>y <= a nand b;</code>
nor	NON-OU	<code>y <= a nor b;</code>

Les Opérateurs Arithmétiques

Opérateur	Fonction	Exemple
+	Addition	<code>sum <= a + b;</code>
-	Soustraction	<code>diff <= a - b;</code>
-a	Négation	<code>neg <= -value;</code>

Complément à 2

Les opérations signées utilisent automatiquement le complément à 2.

Opérateurs de Décalage

Opérateur	Fonction	Exemple
<<	Décalage gauche	<code>doubled <= value << 1;</code>
>>	Décalage droite	<code>halved <= value >> 1;</code>

```
signal data : bits(7 downto 0);  
signal shifted : bits(7 downto 0);  
  
shifted <= data << 2;  -- Multiplie par 4  
shifted <= data >> 3;  -- Divise par 8
```

Opérateurs de Comparaison

Opérateur	Fonction	Exemple
=	Égalité	eq <= a = b;
/= ou <>	Différence	ne <= a /= b;
<	Inférieur	lt <= a < b;
<=	Inférieur ou égal	le <= a <= b;
>	Supérieur	gt <= a > b;
>=	Supérieur ou égal	ge <= a >= b;

Le résultat est toujours de type `bit` .

La Concaténation

```
-- Opérateur &
full <= high & low;  -- MSB & LSB

-- Exemples
signal byte : bits(7 downto 0);
signal word : bits(15 downto 0);

word <= x"AB" & byte;          -- 16 bits
addr <= b"0000" & offset;      -- Extension
result <= a(3 downto 0) & b(3 downto 0);  -- Fusion
```

Ordre

`a & b` : `a` est le MSB, `b` est le LSB.

Sélection de Bits

```
signal data : bits(31 downto 0);

-- Signal complet
all_bits <= data;           -- 32 bits

-- Bit unique
bit_5 <= data(5);          -- 1 bit

-- Tranche (slice)
low_byte <= data(7 downto 0); -- 8 bits
high_word <= data(31 downto 16); -- 16 bits
```


Assignment Conditionnelle

```
-- Syntaxe when-else
y <= a when sel = '1' else b;

-- Conditions multiples
result <= val1 when sel = b"00" else
        val2 when sel = b"01" else
        val3 when sel = b"10" else
        val4; -- default (others)
```

Usage

Idéal pour les multiplexeurs et la logique conditionnelle simple.

Réplication avec Others

```
signal sel : bit;  
signal sel32 : bits(31 downto 0);  
  
-- Répliquer un bit sur 32 bits  
sel32 <= (others => sel);  
  
-- Tous à zéro  
zeros <= (others => '0');  
  
-- Tous à un  
ones <= (others => '1');
```

Logique Séquentielle : Process

```
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        q <= d;  -- Capture sur front montant
    end if;
end process;
```

rising_edge(clk)

Détecte le passage de 0 à 1 du signal d'horloge.

Process avec Reset

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '1' then
      q <= (others => '0'); -- RAZ synchrone
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```

Process avec Load

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '1' then
      q <= (others => '0');
    elsif load = '1' then
      q <= d;          -- Charge nouvelle valeur
    -- else : q conserve sa valeur
    end if;
  end if;
end process;
```

Case dans un Process

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    case state is
      when b"00" => next_state <= b"01";
      when b"01" => next_state <= b"10";
      when b"10" => next_state <= b"00";
      when others => next_state <= b"00";
    end case;
  end if;
end process;
```

Obligatoire

Toujours inclure `when others` pour couvrir tous les cas.

Fonctions Utilitaires

Fonction	Usage	Exemple
<code>rising_edge(clk)</code>	Front montant	<code>if rising_edge(clk)</code>
<code>resize(x, N)</code>	Extension zéro	<code>resize(byte, 32)</code>
<code>sresize(x, N)</code>	Extension signe	<code>sresize(signed_val, 32)</code>

```
signal byte : bits(7 downto 0);  
signal word : bits(31 downto 0);  
  
word <= resize(byte, 32);    -- 0x000000XX  
word <= sresize(byte, 32);  -- Signe étendu
```

Exemple Complet : Mux 2-to-1

```
entity Mux is
  port(
    a    : in bit;
    b    : in bit;
    sel  : in bit;
    y    : out bit
  );
end entity;

architecture rtl of Mux is
begin
  y <= b when sel = '1' else a;
end architecture;
```


Exemple Complet : Registre 8-bit

```
entity Register8 is
  port(
    clk  : in bit;
    load : in bit;
    d    : in bits(7 downto 0);
    q    : out bits(7 downto 0)
  );
end entity;

architecture rtl of Register8 is
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if load = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Exemple : Additionneur 8-bit

```
entity Add8 is
  port(
    a, b : in bits(7 downto 0);
    sum  : out bits(7 downto 0);
    cout : out bit
  );
end entity;

architecture rtl of Add8 is
  signal result : bits(8 downto 0); -- 9 bits
begin
  result <= resize(a, 9) + resize(b, 9);
  sum <= result(7 downto 0);
  cout <= result(8);
end architecture;
```

Bonnes Pratiques

Nommage :

- Signaux : `snake_case`
- Entités : `PascalCase`
- Labels : `u_descriptif`

Structure :

- Un composant par fichier
- Nom fichier = nom entité
- Commentaires sur les ports

Convention Seed

`ComponentName.hdl` contient l'entité `ComponentName` .

Erreurs Fréquentes

1. Double driver

```
-- ERREUR !  
y <= a;  
y <= b; -- 2e driver
```

2. Port map inversé

```
-- ERREUR !  
port map (sig => port);
```

3. Oubli de when others

```
case x is  
  when b"00" => ...  
  -- Manque others !  
end case;
```

4. Confusion bit/bits

```
signal x : bit;  
x <= b"01"; -- ERREUR !
```

Ce que HDL ne supporte PAS

- Logique asynchrone
- Instruction `wait`
- `generate` statements
- Generics (`generic`)
- Variables (seulement `signal`)
- Types `record`
- Fonctions utilisateur
- Attributs (`'length`)

Pourquoi ces restrictions ?

Le HDL Seed est conçu pour l'apprentissage, pas pour la production FPGA.

Hiérarchie des Composants Seed

```
Nand (primitive)
├─ Not, And, Or, Xor
│   └─ Mux, DMux
│       └─ Add32, ALU32
│           └─ Register, RAM
│               └─ CPU
```

Du simple au complexe

Chaque niveau n'utilise que les composants du niveau inférieur.

Workflow de Développement

- 1 Définir l'interface**
Écrire l'entité avec les ports
- 2 Déclarer les dépendances**
Lister les composants et signaux
- 3 Implémenter la logique**
Connecter les composants
- 4 Tester**
Simuler avec des vecteurs de test

Commandes CLI

```
# Vérifier la syntaxe
cargo run -p hdl_cli -- check MonComposant.hdl

# Simuler un composant
cargo run -p hdl_cli -- sim MonComposant.hdl

# Générer un schéma
cargo run -p hdl_cli -- diagram MonComposant.hdl
```


Questions de Réflexion

1. Pourquoi un signal ne peut-il avoir qu'un seul driver ?
2. Quelle est la différence entre `<=` et `=>` ?
3. Pourquoi `rising_edge` et pas le niveau haut ?
4. Comment implémenter un compteur 4-bit ?
5. Pourquoi déclarer les composants avant `begin` ?

Ce qu'il faut retenir

1. **Entité** = interface (ports in/out)
2. **Architecture** = implémentation (composants + signaux)
3. **Port map** = connexion avec broche => `signal`
4. **Un driver** par signal (règle fondamentale)
5. **Process** = logique séquentielle (sur front d'horloge)
6. **When-else** = assignation conditionnelle

Questions ?

Référence : `/book/references/hdl_syntax.md`

Bibliothèque : `/hdl_lib/` (73 composants)

Prochain : Construction des portes logiques