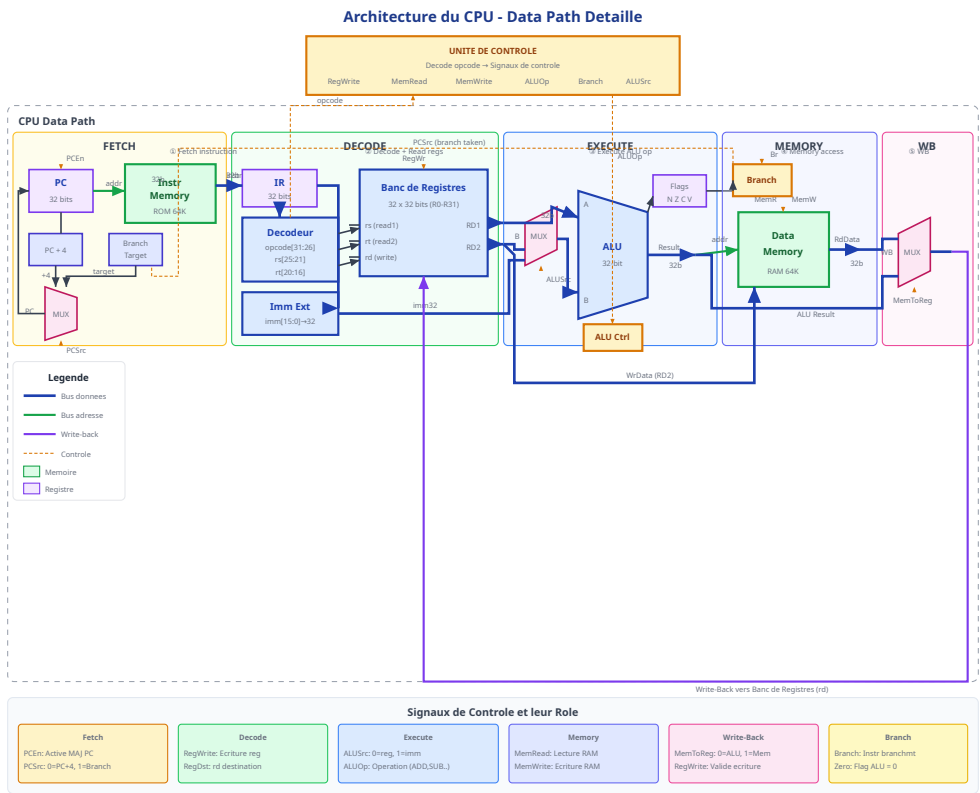


Chapitre 05 : Le Processeur (CPU)

"Si vous ne pouvez pas le construire, vous ne le comprenez pas." — Feynman



Où en sommes-nous ?



Le CPU — point culminant du matériel

Qu'est-ce qu'un CPU ?

Le CPU (Central Processing Unit) :

- 1 Lit**
les instructions depuis la mémoire
- 2 Décode**
pour comprendre quoi faire
- 3 Exécute**
les opérations
- 4 Répète**
à l'infini (jusqu'à HALT)

Ce qu'on a construit

Chapitre	Composant	Rôle
1	Portes	Briques de base
2	ALU	Calculs
3	Registres	R0-R15
3	PC	Adresse courante
3	RAM	Programme + données
4	ISA	Instructions


Ce qu'il reste à construire

- **Décodeur** : Analyse les bits
- **Unité de contrôle** : Décide quoi activer
- **Multiplexeurs** : Routent les données
- **Le CPU** : L'assemblage final !


Assemblage

Connecter les composants existants avec la logique de contrôle

Le Cycle Fetch-Decode-Execute

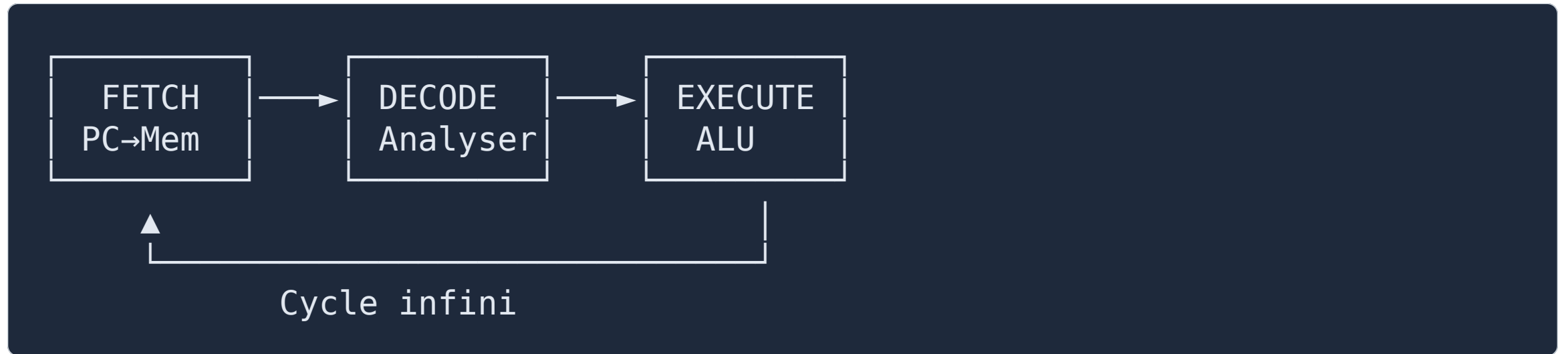


Architecture du CPU (Datapath)

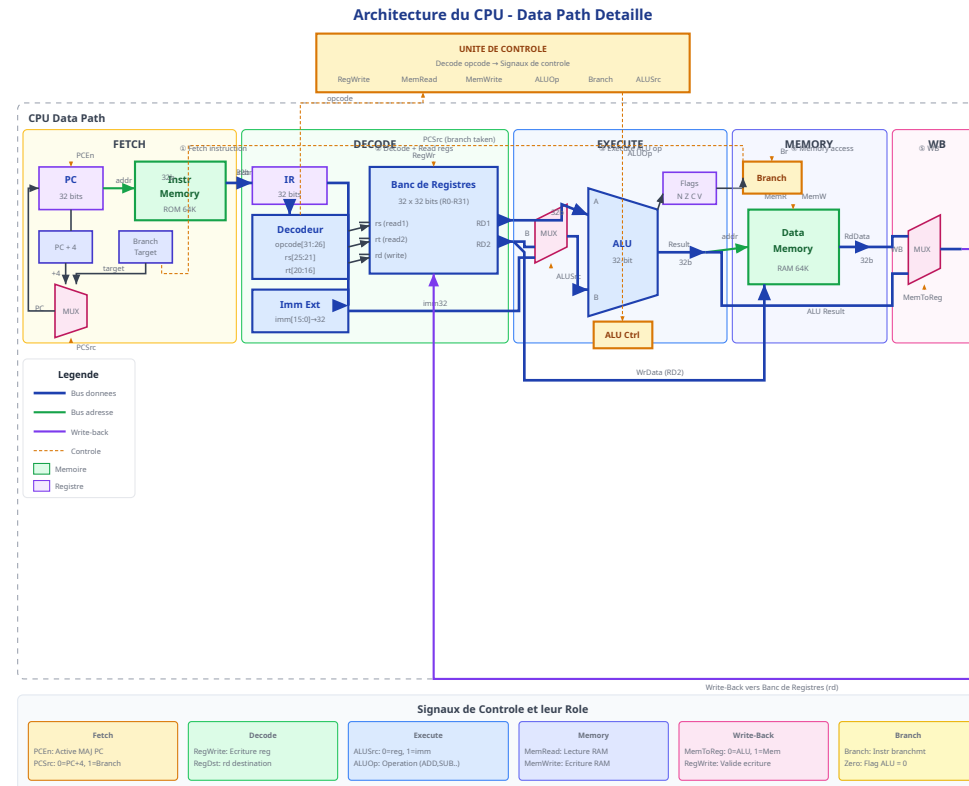


Le datapath — chemin des données à travers le CPU

Vue Schématique du Datapath

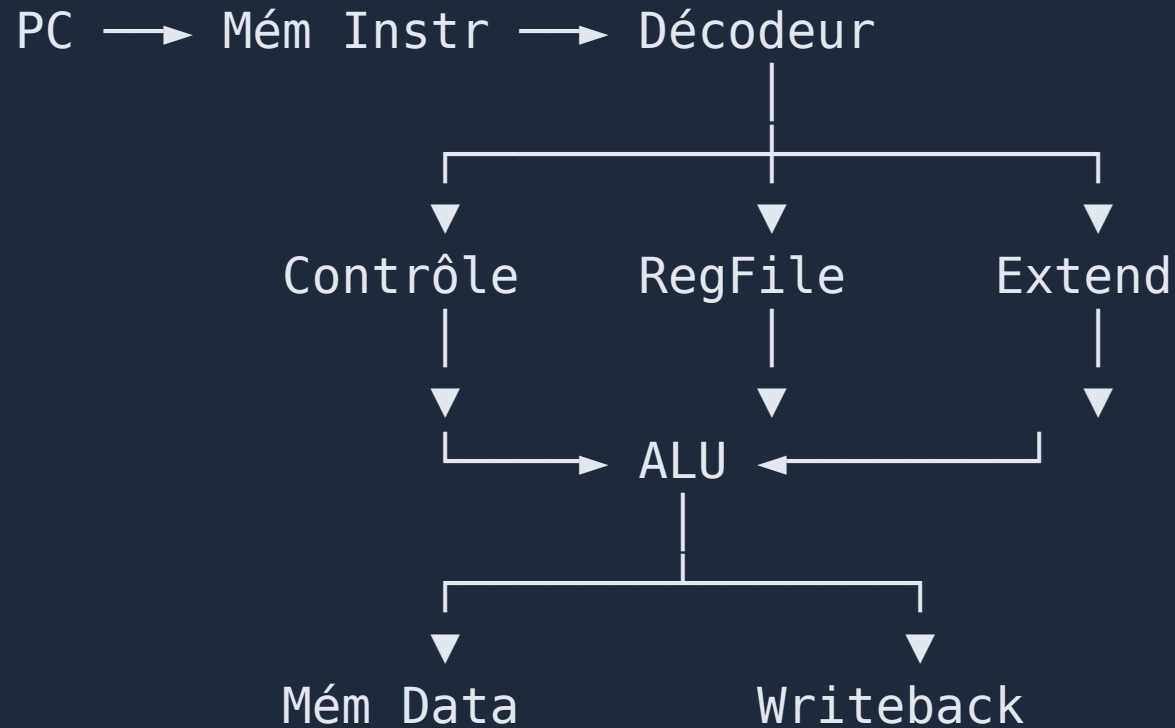

Étage 1 : Fetch (IF)

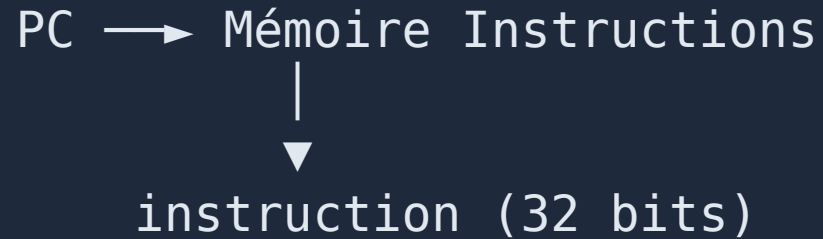

```
graph TD; PC --> MI[Mémoire Instructions]; MI --> I[instruction 32 bits];
```

PC → Mémoire Instructions
↓
instruction (32 bits)


Instruction Fetch

Lecture de 32 bits à l'adresse pointée par PC

Actions :

- PC envoie l'adresse
- Mémoire renvoie l'instruction
- PC préparé pour PC+4

Étage 2 : Decode (ID)

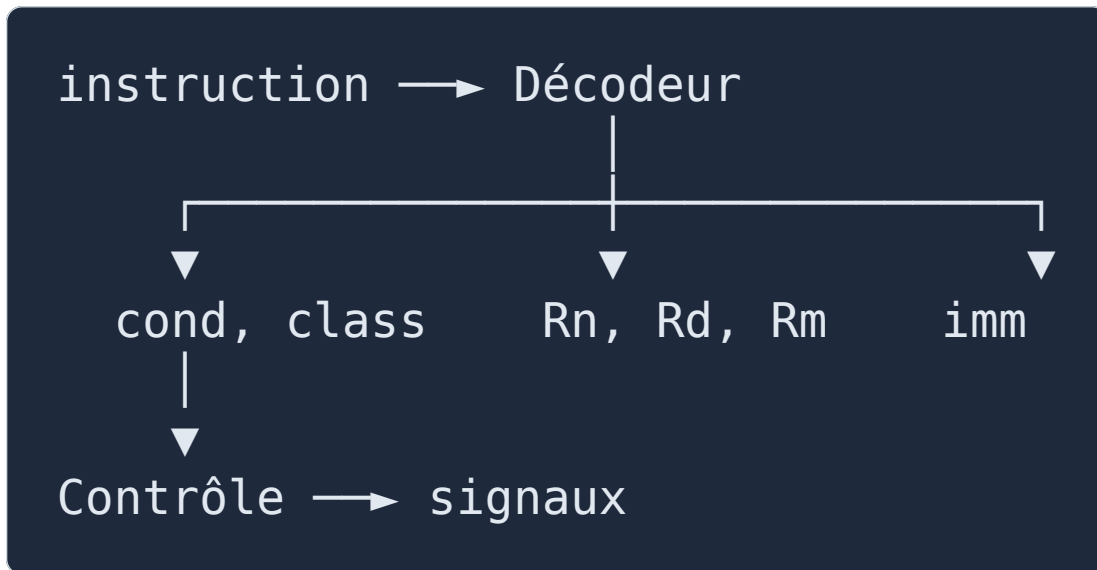

Découpe les champs :


- Condition (4 bits)
- Classe d'instruction
- Registres sources/dest
- Immédiat étendu

Le Décodeur — Détail des Champs

Signal	Bits	Description
cond	31-28	Condition (EQ, NE...)
class	27-25	Type (ALU, MEM, BRANCH)
op	24-21	Opération ALU
S	20	Mettre à jour flags ?
Rn	19-16	Source 1
Rd	15-12	Destination
Rm/Imm	11-0	Source 2 / Immédiat

L'Unité de Contrôle

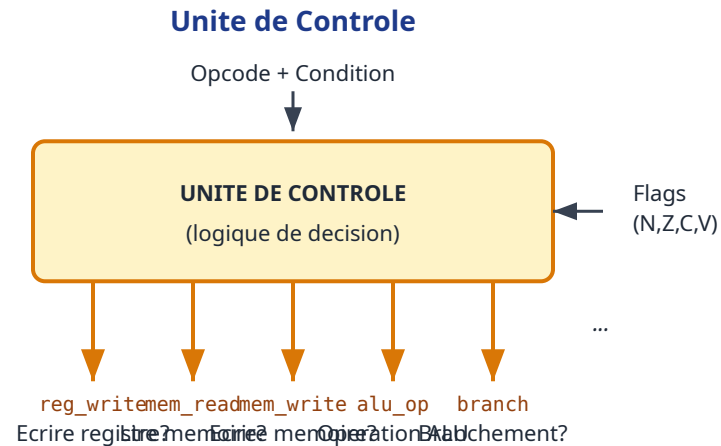Génère les **signaux de contrôle** basés sur l'opcode.



L'unité de contrôle génère les signaux

Signaux de Contrôle

Instruction	reg_write	mem_read	mem_write	alu_src
ADD	1	0	0	reg
ADD #imm	1	0	0	imm
LDR	1	1	0	imm
STR	0	0	1	imm
B	0	0	0	—
CMP	0	0	0	reg

Étage 3 : Register Read (ID suite)

$R_n, R_m \longrightarrow \text{Banc de Registres} \longrightarrow \text{Data_A}, \text{Data_B}$

Lecture simultanée

Le banc de registres a 2 ports de lecture, on lit R_n et R_m en parallèle.

Étage 4 : Execute (EX)



Actions :

- L'ALU effectue l'opération (ADD, SUB, AND...)
- Les flags (N, Z, C, V) sont calculés
- Les flags sont mis à jour si S=1

Étage 5 : Memory (MEM)

Pour LDR :

`MEM[adresse] → valeur`

Pour STR :

`valeur → MEM[adresse]`

Sinon : (rien)

Accès mémoire

Uniquement pour les instructions
Load/Store

Étage 6 : Writeback (WB)

```
Résultat → MUX → Banc de Registres → Rd
           |
           ALU_out ou MEM_out ?
```

Si `reg_write = 1` ET `cond_ok = 1`, on écrit dans Rd.

Le CondCheck — Exécution Conditionnelle

```
flowchart LR
    COND[cond 4 bits] --> CHECK[CondCheck]
    FLAGS[N,Z,C,V] --> CHECK
    CHECK --> OK{ok?}
    OK -->|1| EXEC[Exécuter]
    OK -->|0| SKIP[Annuler]
```

Si la condition n'est pas satisfaite, l'instruction est **annulée**.

Logique CondCheck

```
case cond is
  when "0000" => ok := Z;           -- EQ
  when "0001" => ok := not Z;       -- NE
  when "1010" => ok := (N = V);     -- GE
  when "1011" => ok := (N /= V);    -- LT
  when "1100" => ok := (Z='0') and (N=V); -- GT
  when "1110" => ok := '1';        -- AL
  when others => ok := '0';
end case;
```

Les Multiplexeurs du CPU

Mux	Choix 0	Choix 1	Contrôle
ALU_src	Rm	Imm	imm_src
Writeback	ALU_out	MEM_out	mem_to_reg
PC_src	PC+4	Branch_target	branch_taken

Parcours de ADD R1, R2, R3

- IF** Lire l'instruction à PC
- ID** Décoder : class=ALU, reg_write=1, lire R2 et R3
- EX** ALU calcule $R2 + R3$
- MEM** (rien)
- WB** Écrire résultat dans R1

Exemple : LDR R0, [R1, #8]

- ID** class=MEM, mem_read=1
- EX** ALU calcule $R1 + 8$
- MEM** Lire MEM[R1+8]
- WB** Écrire dans R0

Exemple : B.EQ label

- ID** class=BRANCH, calcul adresse cible
- EX** CondCheck vérifie $Z = 1$?
- PC** Si ok : $PC \leftarrow \text{cible}$, sinon $PC \leftarrow PC+4$


CPU Mono-cycle vs Pipeline

Mono-cycle	Pipeline
1 instruction à la fois	5 en parallèle
Cycle long (toutes les phases)	Cycles courts (1 phase)
Simple à concevoir	Plus complexe
Notre implémentation	Processeurs réels


Analogie du Pipeline : La Laverie

Analogie : La Laverie

 Approche "Single-Cycle" : une lessive à la fois




Approche "Pipeline" : parallélisation

 

Le pipeline traite plus de lessives par heure (debit), meme si chaque lessive prend toujours 2h

Pipeline = plusieurs charges en parallèle

Pipeline 5 Étages

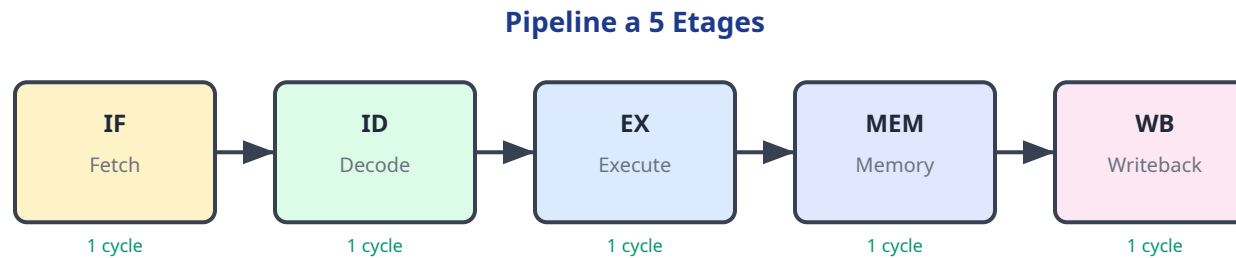

5 instructions peuvent etre en cours d'execution simultanement

IF → ID → EX → MEM → WB

Vue Temporelle du Pipeline

```
gantt
    title Pipeline 5 étages
    dateFormat X
    axisFormat %s
    section Instr 1
    IF :a1, 0, 1
    ID :a2, 1, 2
    EX :a3, 2, 3
    MEM :a4, 3, 4
    WB :a5, 4, 5
    section Instr 2
    IF :b1, 1, 2
    ID :b2, 2, 3
    EX :b3, 3, 4
    MEM :b4, 4, 5
    WB :b5, 5, 6
    section Instr 3
    IF :c1, 2, 3
    ID :c2, 3, 4
    EX :c3, 4, 5
    MEM :c4, 5, 6
```

Hazards (Problèmes Pipeline)

Data Hazard :


```
ADD R1, R2, R3    ; Écrit R1
SUB R4, R1, R5    ; Lit R1 → Problème !
```

R1 n'est pas encore écrit quand SUB le lit !

Alea de Donnees (Data Hazard)

ADD R1, R2, R3 ; $R1 = R2 + R3$

 SUB R4, R1, R5 ; $R4 = R1 - R5$ (utilise R1!)



PROBLEME: SUB lit R1 au cycle 3, mais ADD n'écrit R1 qu'au cycle 5!

Dépendance de données

Solutions aux Hazards

```
flowchart TD
    HAZ[Data Hazard détecté] --> FWD{Forwarding possible?}
    FWD -->|Oui| BYPASS[Bypass direct]
    FWD -->|Non| STALL[Stall pipeline]
    BYPASS --> CONT[Continuer]
    STALL --> WAIT[Attendre 1 cycle]
    WAIT --> CONT
```

Forwarding (Bypass)

```
ADD R1, R2, R3  
SUB R4, R1, R5
```

Le résultat de ADD est disponible à la sortie de l'ALU **avant** d'être écrit dans R1.

Forwarding : Envoyer le résultat directement à l'entrée de l'ALU pour l'instruction suivante.

CPU Visualizer

 [Ouvrir le CPU Visualizer](#)

Fonctionnalités :

- Vue pipeline (5 étapes)
- Registres R0-R15
- Flags NZCV
- Code source avec surlignage
- Mode pas-à-pas
- 7 démos interactives

Questions de Réflexion

1. Combien de MUX minimum faut-il dans un CPU simple ?
2. Pourquoi le PC est-il incrémenté de 4 et pas de 1 ?
3. Que se passe-t-il si on charge une instruction invalide ?
4. Pourquoi le forwarding ne résout-il pas tous les hazards ?
5. Comment le pipeline gère-t-il un branchement ?

Ce qu'il faut retenir

1. **Fetch** → **Decode** → **Execute** → **Mem** → **WB**
2. **Décodeur** analyse les bits de l'instruction
3. **Contrôle** génère les signaux d'activation
4. **MUX** routent les données selon le contexte
5. **CondCheck** permet l'exécution conditionnelle
6. **Pipeline** = performances (5× potentiel)

Questions ?

 **Référence** : Livre Seed, Chapitre 05 - CPU

 **Exercices** : TD et TP + CPU Visualizer

Prochain chapitre : Assembleur